

8.00 am

Name: Hassan Ali

8.30

Roll No: 20 P-0149

Section: C

9.00

9.30

Q1

10.00

$$a) \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

10.30

Ans:

A	B	C	Output
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

11.00

11.30

Noon

12.30

1.00

simplifying:

1.30

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

2.00

$$\text{As } A + A = A$$

2.30

$$\text{so: } \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

3.00

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$\bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + A\bar{B}\bar{C}$$

3.30

$$B + \bar{B} = 1$$

$$\bar{A}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

4.00

$$\bar{C}(\bar{A} + A\bar{B})$$

$$\therefore A' + AB' = A^2 + B^2$$

4.30

$$\bar{C}(\bar{A} + \bar{B})$$

$$\bar{A}\bar{C} + \bar{C}\bar{B}$$

5.00

6.00 pm

# Truth table of simplified expression

A	B	C	Output
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Verified

B)  $A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(\bar{A}BD)$

sol: Demorgan theorem

$$\begin{aligned}
 &A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C(A + \bar{B} + \bar{D}) \\
 &A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}AC + \bar{A}C\bar{B} + \bar{A}C\bar{D} \\
 &A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D} \\
 &\bar{B}C(\bar{A} + A) + \bar{A}\bar{D}(\bar{B}\bar{C} + C) \\
 &\bar{B}C + \bar{A}\bar{D}(B + C)
 \end{aligned}$$

Original truth table

A	B	C	D	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



8.00 am

8.30

9.00

9.30

Truth table of simplified expression

10.00

A	B	C	D	Output
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

10.30

11.00

11.30

Noon

12.30

1.00

1.30

2.00

2.30

Verified-

3.00

Q2

3.30

a) i)  $AB + ABC + A\bar{C}\bar{B} + A\bar{C}$ 


4.00

solution:


 $A\bar{C}(\bar{B} + 1)$  $AB + ABC + A\bar{C}$  $AB(1 + C) + A\bar{C}$  $AB + A\bar{C}$ 

5.00

6.00 pm

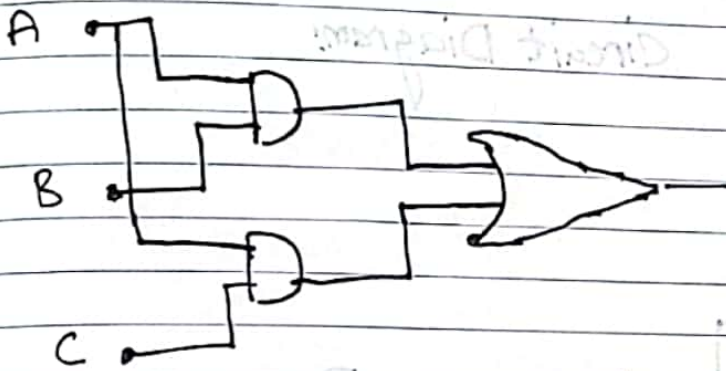

B) Original circuit

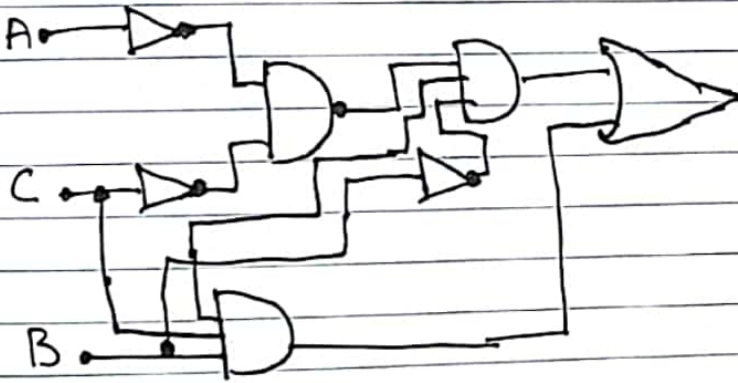

Logical expression

$$A'B'C' + ABC$$

Now simplifying

$$A \cdot A = A$$

Demorgan's theorem



$$\begin{aligned} & (\bar{A} + \bar{C})(AB') + ABC \\ & (A + C)(AB') + ABC \\ & AAB' + AB'C + ABC \\ & A\bar{A}\bar{B} + AB'C + ABC \\ & A\bar{B} + A C(B' + B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{As: } A \cdot A &= A \\ B' + B &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & A\bar{B} + AC(1) \\ & A\bar{B} + AC \end{aligned}$$



After simplifying Circuit Diagram:

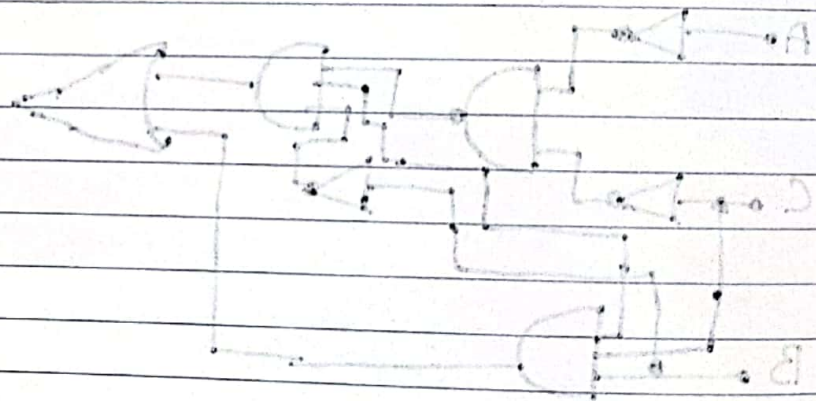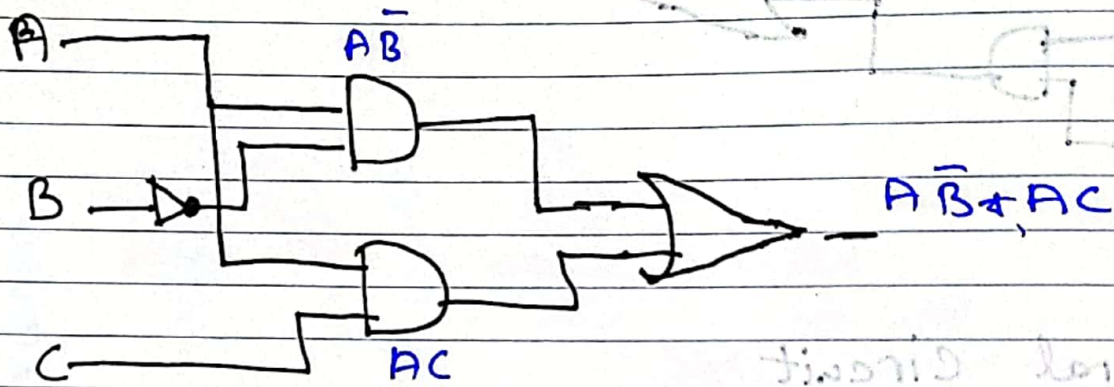

Logical expression  
 $A\bar{B} + AC$

$$A = A \cdot A$$

Now simplifying  
 Boolean expression

$$\begin{aligned} & A\bar{B} + (A\bar{B})(C + A) \\ & A\bar{B} + (A\bar{B})C + (A\bar{B})A \\ & A\bar{B} + A\bar{B}C + A\bar{B}A \end{aligned}$$